



## Specifications

o BCD Adder

Inputs:

$A_3 \ A_2 \ A_1 \ A_0$

$B_3 \ B_2 \ B_1 \ B_0$

$C_{in}$

output:  $C_o \ S_3 \ S_2 \ S_1 \ S_0$

Equations:

$$S_0' = A_0 \oplus B_0 \oplus C_{in}$$

$$S_1' = A_1 \oplus B_1 \oplus C_1$$

$$S_2' = A_2 \oplus B_2 \oplus C_2$$

$$S_3' = A_3 \oplus B_3 \oplus C_3$$

$$C_1 = A_0 \cdot B_0 + C_{in}(A_0 \oplus B_0)$$

$$C_2 = A_1 \cdot B_1 + C_1(A_1 \oplus B_1)$$

$$C_3 = A_2 \cdot B_2 + C_2(A_2 \oplus B_2)$$

$$C_{out} = A_3 \cdot B_3 + C_3(A_3 \oplus B_3)$$

$$S_0 = S_0'$$

$$S_1 = \overline{C_{out}} (S_3' S_2' \overline{S_1'} + \overline{S_3'} S_1') + C_{out} \overline{S_1'}$$

$$S_2 = \overline{S_3'} S_2' + S_2' S_1' + C_{out} \overline{S_1'}$$

$$S_3 = S_3' \overline{S_2'} \overline{S_1'} + C_{out} S_1'$$

$$C_o = C_{out} + S_3' S_2' + S_3' S_1'$$

don't care condition:  $A_3 \cdot (A_2 + A_1) \cdot B_3 \cdot (B_2 + B_1)$